

2. สร้างวงจรเพื่อหาว่าตัวเลขที่เป็นอินพุทขนาด 4 bits ($X_3 X_2 X_1 X_0$)

- | | | |
|--------------|--------------------------|----------|
| ตัวอย่างเช่น | $X = 0b0000 \rightarrow$ | $Z3 = 0$ |
| | | $Z2 = 1$ |
| | | $Z1 = 1$ |
| | | $Z0 = 1$ |
| | $X = 0b0111 \rightarrow$ | $Z3 = 1$ |
| | | $Z2 = 0$ |
| | | $Z1 = 0$ |
| | | $Z0 = 0$ |
| | $X = 0b1010 \rightarrow$ | $Z3 = 0$ |
| | | $Z2 = 1$ |
| | | $Z1 = 0$ |
| | | $Z0 = 1$ |

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน